

DISCENTE: JAQUELINE FERREIRA DE BRITO

DOCENTE: LUCAS TEIXEIRA

CURSO: ESPECIALIZAÇÃO EM MICROELETRÔNICA

PERÍODO: 1

Resultado da tarefa prática em sala de aula

Polo: Campina Grande -PB -UFCG

Novembro / 2024

```
//Tarefa prática 2 lógica digital
```

```
`timescale 1ns/10ps
```

```
`celldefine
```

```
module sistema_x(
```

```
    input [3:0] X,
```

```
    output Q
```

```
);
```

```
    wire nx3, nx2, nx1, nx0;
```

```
    INVX1HVT U1 (nx3, X[3]);
```

```
    INVX1HVT U2 (nx1, X[1]);
```

```
    AND4X1HVT A1 (Q, nx3, X[2], nx1, X[0]);
```

```
endmodule
```

```

`timescale 1ns/10ps

module sistema_x_tb();

    reg A, B, C, D;
    wire Q_s;

initial
begin
    for(int i=0; i < 16; i++ ) begin
        {A, B, C,D} = i;
        #5;
    end
    $finish;
end


    sistema_x sv(.X({A,B,C,D}), .Q(Q_s));


initial
begin
    $display("                Tempo  A B C D   Q");
    $display("===== ===== ==");
    $monitor($time, " %b %b %b %b   %b", A,B,C,D, Q_s);

end


endmodule

```

 

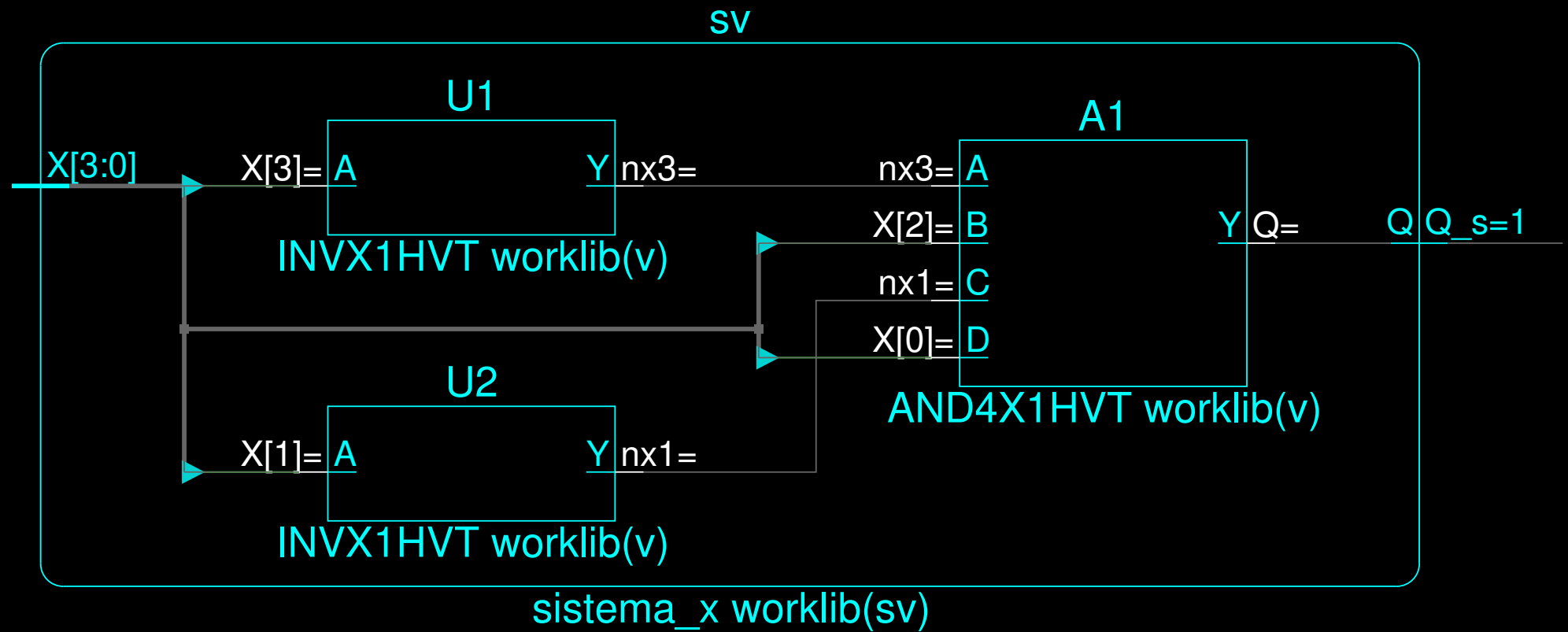

simulator::sistema_x_tb

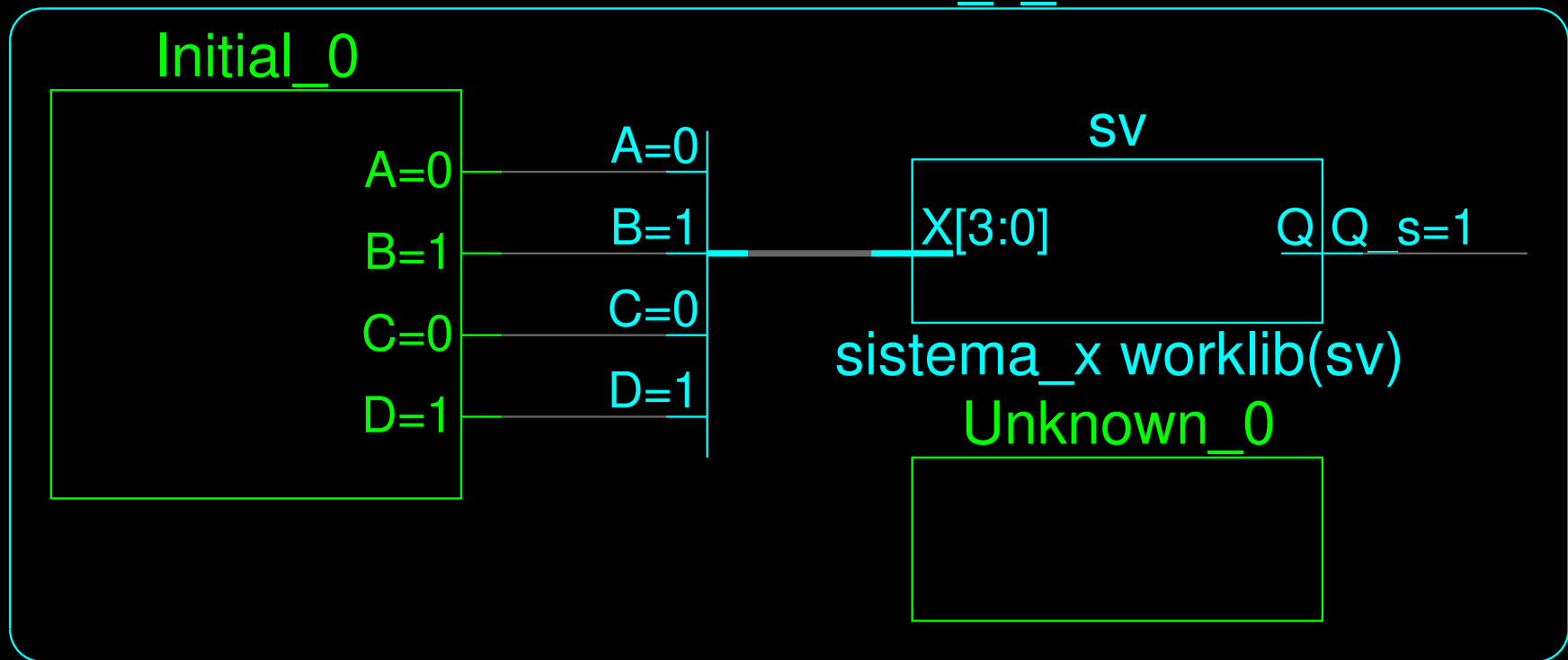

sistema_x_tb worklib(sv)